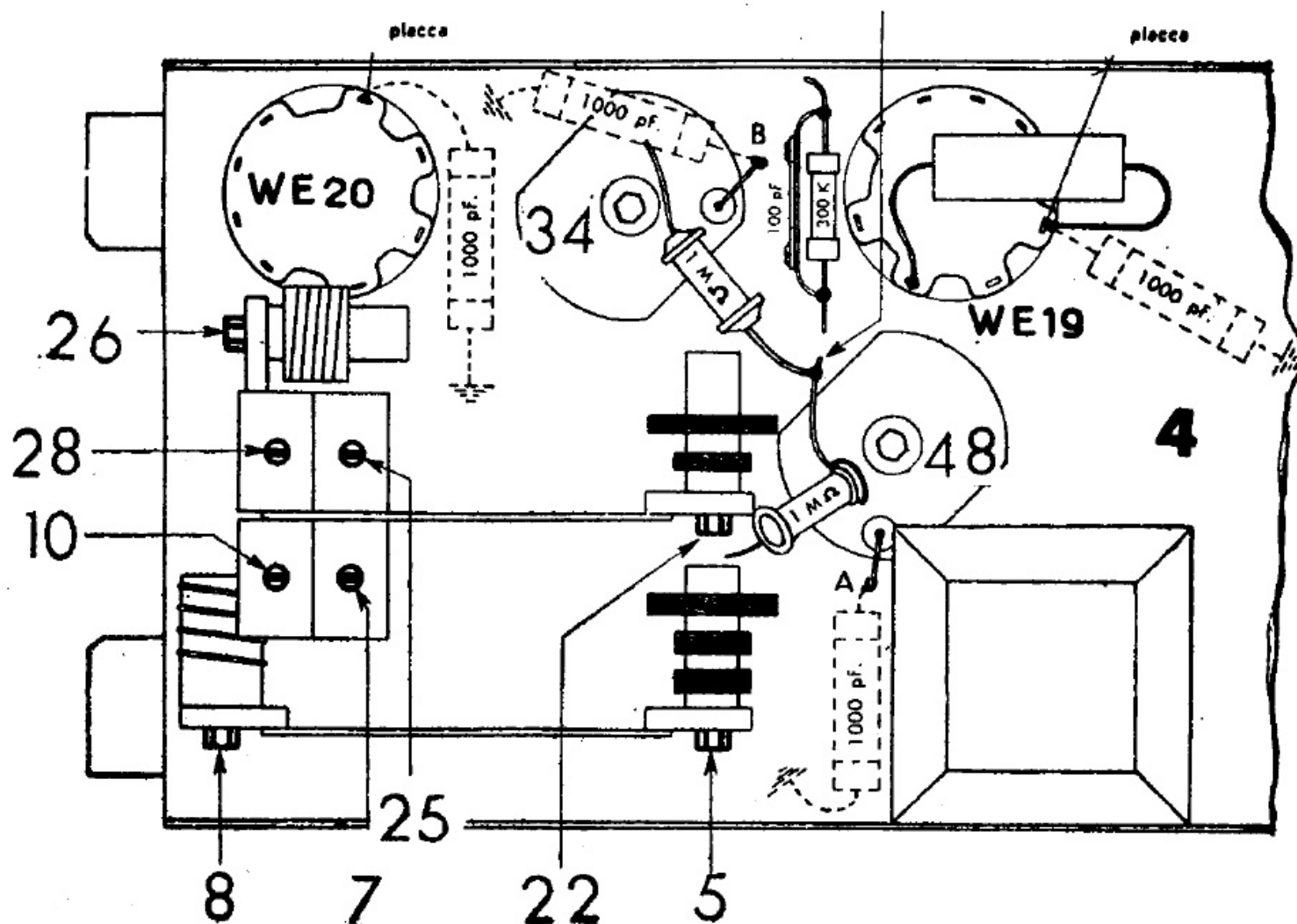


Staccare le due resistenze e in questo punto inserire una pila da 1,5V con il positivo a massa.



Il piano costruttivo del Siemens mod. «S 4x2» con la posizione dei compensatori di taratura (4).  
In alto: particolare del circuito durante l'allineamento (3).